

Gegeben: $I_A=10\mu\text{A}$; $I_B=2\text{mA}$; $R_1=3\Omega$; $R_2=6\Omega$; $R_3=5\Omega$; $U_{q1}=6\text{V}$; $U_{q2}=4\text{V}$; $U_{q3}=2\text{V}$

Gesucht: I_1 ; I_2 ; I_3 ; I_C

